

**RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE  
ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE  
ELEKTRONIKAS PAMATU KATEDRA**

**ELEKTROTEHNIKAS TEORĒTISKIE PAMATI  
STUDIJU DARBS**

ETF I REB C02 gr.stud.  
Ansis Skadiņš  
st.apl.Nr.151REBC02

Rīga - 2018

# Contents


<b>1</b>	<b>1.uzdevums - Ķēdes aprēķins stacionārā līdzstrāvas režīmā</b>	<b>2</b>
1.1	Ķēdes zaru strāvu aprēķins, izmantojot kontūrstrāvu metodi . . . . .	3
1.1.1	Vienādojumu skaits . . . . .	3
1.1.2	Matlab . . . . .	4
1.1.3	Kontūrstrāvu vērtības . . . . .	4
1.1.4	Strāvas . . . . .	4
1.1.5	PSPICE . . . . .	5
1.2	Ķēdes zaru strāvas aprēķins, izmantojot mezglu spriegumu metodi . . . . .	6
1.2.1	Vienādojumu skaita noteikšana . . . . .	6
1.2.2	Matlab . . . . .	6
1.2.3	Potenciāls . . . . .	7
1.2.4	Strāvas . . . . .	7
1.2.5	PSPICE . . . . .	7
1.3	Zaru strāvas $I_5$ aprēķins izmantojot Tevenena teorēmu . . . . .	8
1.3.1	Ekvivalenta shēma . . . . .	8
1.3.2	Shēma $U_{mn}$ aprēķinam . . . . .	8
1.3.3	Vienādojumu skaita noteikšana . . . . .	8
1.3.4	PSPICE . . . . .	9
1.3.5	Shēma $R_T$ aprēķinam . . . . .	10
1.3.6	$R_T$ aprēķins . . . . .	10
1.3.7	$I_5$ aprēķins . . . . .	11
1.4	Zaru strāvas $I_5$ aprēķins izmantojot Nortona teorēmu . . . . .	12
1.4.1	Ekvivalentā Nortona shēma . . . . .	12
1.4.2	Shēma Nortona strāvas atrašanai . . . . .	12
1.4.3	Nortona strāvas atrašana . . . . .	12
1.4.4	PSPICE . . . . .	13
1.5	Zaru strāvu aprēķins izmantojot PSpice modelēšanu . . . . .	14
1.5.1	PSpice shēmas . . . . .	14
1.5.2	Tevenena PSPICE shēmas . . . . .	14
1.5.3	Nortona PSPICE shēmas . . . . .	15
1.6	Rezultātu apkopojums . . . . .	16
1.7	Ķēdes jaudas bilances aprēķins . . . . .	16
<b>2</b>	<b>uzdevums - Atkarīgos avotus saturošas ķēdes aprēķins</b>	<b>17</b>
2.1	Kontūrstrāvu metode shēmām ar atkarīgajiem spriegumiem . . . . .	18
2.1.1	Vienādojumu skaits . . . . .	18
2.1.2	Matlab . . . . .	18
2.1.3	Kontūrstrāvas . . . . .	18
2.1.4	Strāvas . . . . .	19
2.2	Mezglu strāvu metode ķēdei ar atkarīgajiem avotiem . . . . .	20
2.2.1	Vienādojumu skaits . . . . .	20
2.2.2	Matlab . . . . .	20
2.2.3	Potenciāls . . . . .	20
2.2.4	Strāvas . . . . .	21
<b>3</b>	<b>ķēdes aprēķins stacionārā maiņstrāvas režīmā</b>	<b>23</b>
3.1	Aprēķins izmantojot kontūrstrāvu metodi . . . . .	24
3.1.1	Vienādojumu skaits . . . . .	24
3.1.2	Matlab . . . . .	24
3.1.3	Kontūrstrāvas . . . . .	25
3.1.4	Strāvas . . . . .	25
3.1.5	Kompleksie spriegumi . . . . .	25
3.1.6	Momentānās strāvas . . . . .	26
3.1.7	Momentānie spriegumi . . . . .	26
3.1.8	Avotu atdotās kompleksās jaudas . . . . .	26
3.1.9	Fazoru grafika . . . . .	27

1 1.uzdevums - Ķēdes aprēķins stacionārā līdzstrāvas režīmā  
151RDB399

$$N - 9; M - 9$$

Shēmas numurs =  $3 \cdot 9 + 9 = 36 - 30 = 6$  Parametru komplekts =  $4 \cdot 9 + 9 = 45 - 30 = 15$

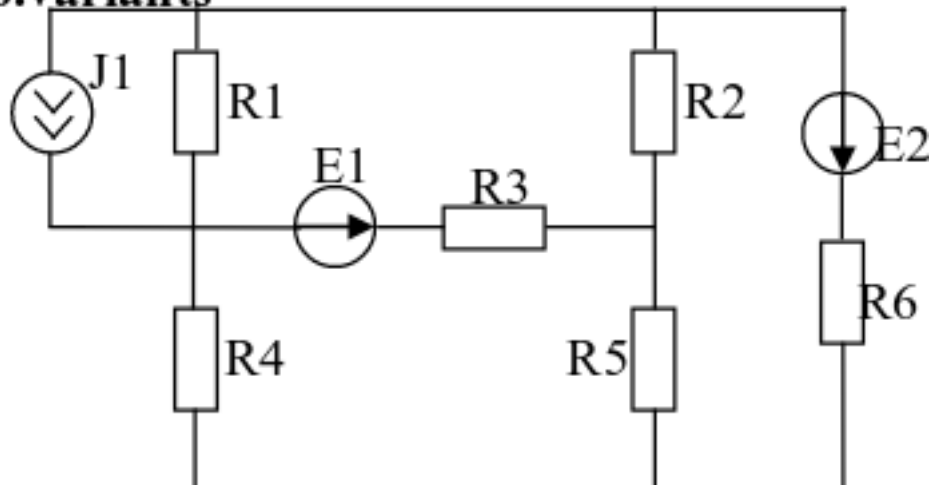**6.variants**

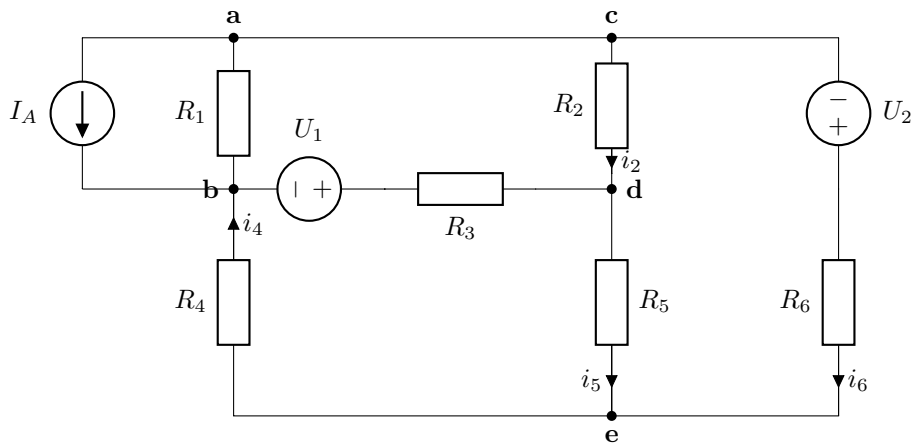


**Table 1:** 15. variants


Nr.	$R_x$	$I, mA$		$U, V$		$R, k\Omega$					
		$I_{k1}$	$I_{k2}$	$U_1$	$U_2$	$R_1$	$R_2$	$R_3$	$R_4$	$R_5$	$R_6$
15	$R_5$	3	8	10	17	4	2	5	3	6	1

## 1.1 Kēdes zaru strāvu aprēķins, izmantojot kontūrstrāvu metodi

Shēma 1



Shēma 2: Ekvivalentā shēma

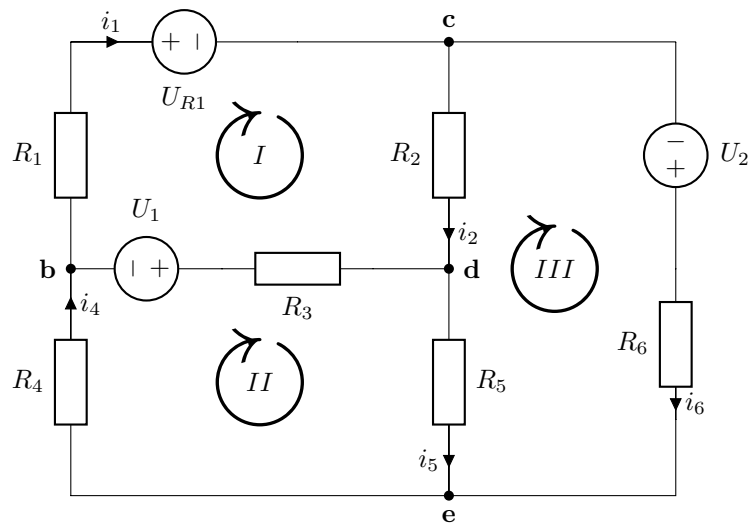

### 1.1.1 Vienādojumu skaits

$Z$  - zari,  $m$  - mezgli,  $Z_s$  - Zari ar strāvas avotiem  $n = Z - (m - 1) - Z_s$   $n = 6 - (4 - 1 = 3)$

$$\begin{aligned} I_{k1} \cdot (R1 + R2 + R3) - I_{k2} \cdot R3, -I_{k3} \cdot R2 &= -U_1 - U_{R1} \\ -I_{k1} \cdot R3 + I_{k2} \cdot (R4 + R3 + R5) - I_{k3} \cdot R5 &= U_1 \\ -I_{k1} \cdot -R2 - I_{k2} \cdot R5 + I_{k3} \cdot (R5 + R2 + R6) &= U_2 \end{aligned}$$

### 1.1.2 Matlab

```
In = 3e-3; U1=10; U2=17; R1=4e3; R2=2e3; R3=5e3; R4=3e3; R5=6e3; R6=1e3;  
Ux = In*R1;  
R = [R1+R2+R3, -R3, -R2  
      -R3, R4+R3+R5, -R5  
      -R2, -R5, R2+R5+R6];
```

```
U = [-U1-Ux;U1;U2];  
Ik = R\U;
```

```
I1 = -Ik(1)  
I2 = Ik(1) - Ik(3)  
I3 = Ik(2) - Ik(1)  
I4 = Ik(2)  
I5 = Ik(2) - Ik(3)  
I6 = Ik(3)
```

### 1.1.3 Kontūrstrāvu vērtības

$$I_{k1} = -7.1986 \cdot 10^{-4} A$$

$$I_{k2} = 1.6774 \cdot 10^{-3} A$$

$$I_{k3} = 2.8472 \cdot 10^{-3} A$$

### 1.1.4 Strāvas

$$I_1 = -7.1986 \cdot 10^{-4} A$$

$$I_2 = -3.5671 \cdot 10^{-3} A$$

$$I_3 = 2.3973 \cdot 10^{-3} A$$


$$I_4 = 1.6774 \cdot 10^{-3} A$$

$$I_5 = -1.1698 \cdot 10^{-3} A$$

$$I_6 = 2.8472 \cdot 10^{-3} A$$

$$I_3 + I_5 + I_2 \approx 0 A$$


### 1.1.5 PSPICE

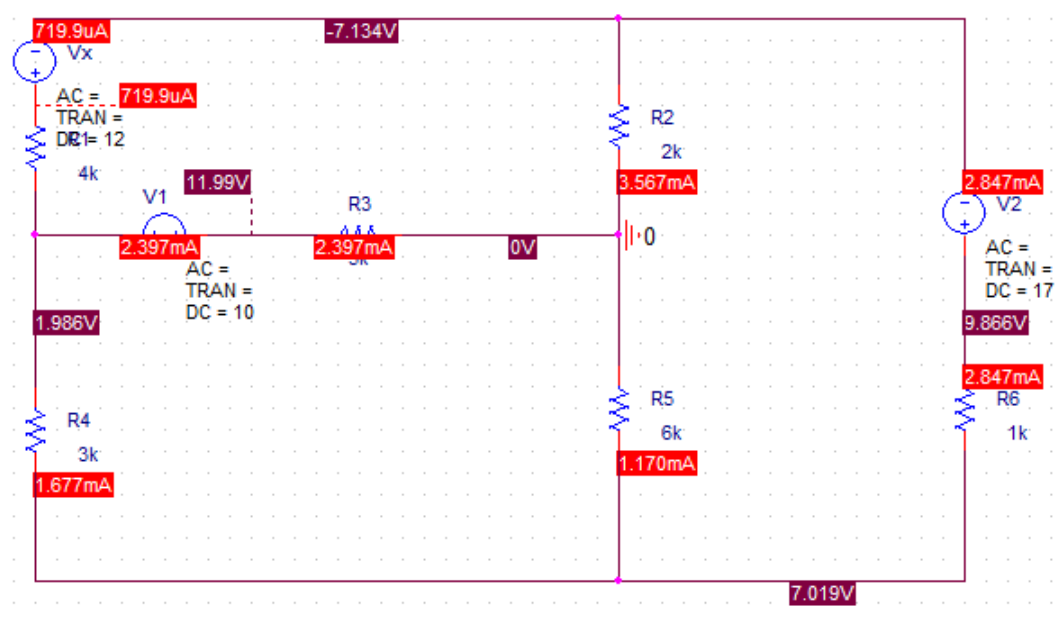

Shēma 3: P-Spice
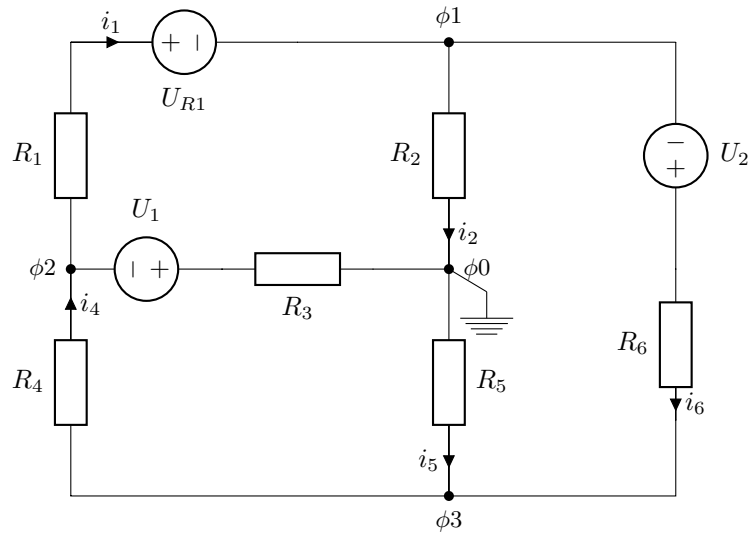
## 1.2 Ķēdes zaru strāvas aprēķins, izmantojot mezglu spriegumu metodi

Shēma 4: Shēma ar atzīmētiem potenciāliem



### 1.2.1 Vienādojumu skaita noteikšana

$Z$  - zari,  $m$  - mezgli,  $Z_s$  - Zari tikai ar sprieguma avotiem  $n = m - 1 - Z_s$   $n = 4 - 1 = 3$

$$\begin{aligned} \phi_1 \cdot (g_1 + g_2 + g_6) - \phi_2 \cdot g_1 - \phi_3 \cdot g_6 &= -g_1 * U_{R1} - g_6 * U_2 \\ \phi_1 \cdot (-g_1) + \phi_2 \cdot (g_1 + g_4 + g_3) - \phi_3 \cdot g_4 &= g_1 * U_{R1} - g_3 * U_1 \\ \phi_1 \cdot (-g_6) - \phi_2 \cdot (-g_4) + \phi_3 \cdot (g_5 + g_4 + g_6) &= g_6 * U_2 \end{aligned}$$

### 1.2.2 Matlab

```
In = 3e-3; U1=10; U2=17;
R1=4e3; R2=2e3; R3=5e3; R4=3e3; R5=6e3; R6=1e3;
g1=1/R1; g2=1/R2; g3=1/R3; g4 = 1/R4; g5=1/R5; g6=1/R6;
Ux = In*R1;

g = [g1+g2+g6, -g1, -g6; -g1, g1+g4+g3, -g4; -g6, -g4, g4+g5+g6];

I = [-g1*Ux-g6*U2; g1*Ux-g3*U1; U2*g6];

fi = g\I;

I1 = (fi(2) - fi(1) - Ux)*g1
I2 = (fi(1))*g2
I3 = (fi(2)+U1)*g3
I4 = (fi(3) - fi(2))*g4
I5 = fi(3)*g5
I6 = (fi(1) - fi(3) + U2)*g6
```

### 1.2.3 Potenciāls

$$\phi_1 = -7.1341V$$

$$\phi_2 = 1.9864V$$

$$\phi_3 = 7.0187V$$

### 1.2.4 Strāvas

$$I_1 = -7.1986 \cdot 10^{-4}A$$

$$I_2 = -3.5671 \cdot 10^{-3}A$$


$$I_3 = 2.3973 \cdot 10^{-3}A$$

$$I_4 = 1.6774 \cdot 10^{-3}A$$

$$I_5 = -1.1697 \cdot 10^{-3}A$$

$$I_6 = 2.8472 \cdot 10^{-3}A$$

### 1.2.5 PSPICE

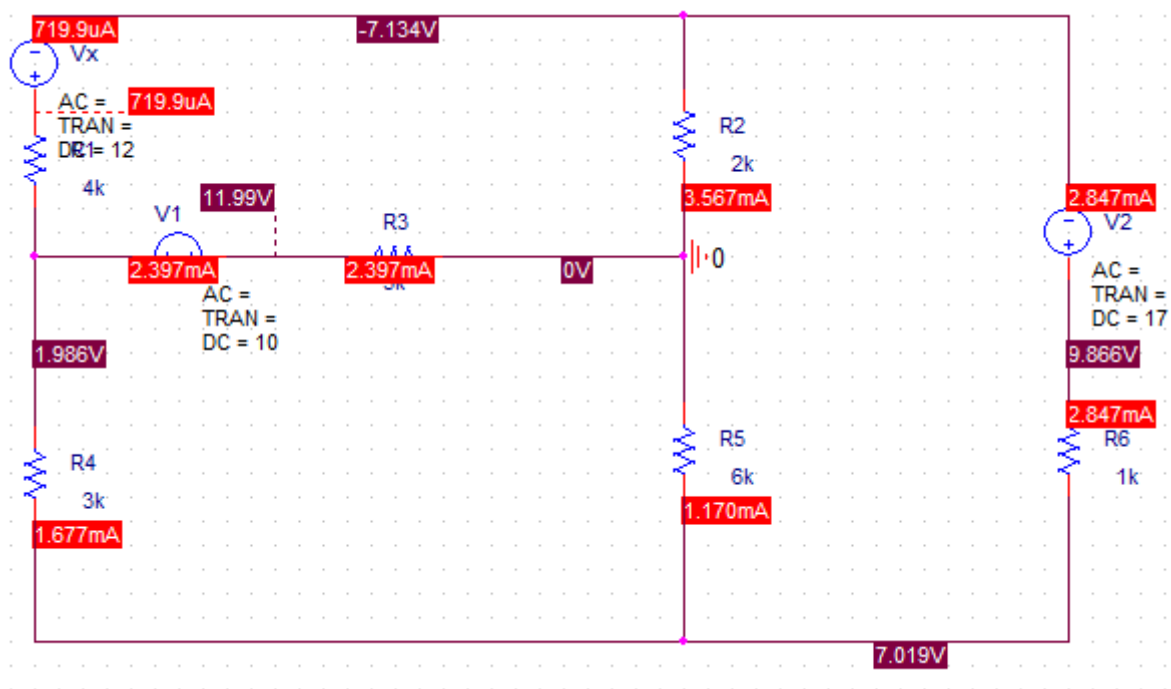

Shēma 5: P-Spice




### 1.3 Zaru strāvas $I_5$ aprēķins izmantojot Tevenena teorēmu

**Table 2:** 15. variants

Nr.	$R_x$	$I, mA$		$U, V$		$R, k\Omega$					
		$I_{k1}$	$I_{k2}$	$U_1$	$U_2$	$R_1$	$R_2$	$R_3$	$R_4$	$R_5$	$R_6$
15	$R_5$	3	8	10	17	4	2	5	3	6	1


#### 1.3.1 Ekvivalenta shēma

**Shēma 6:** Ekvivalenta shēma

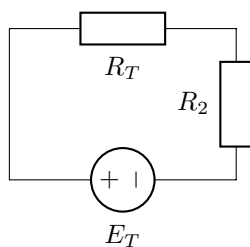
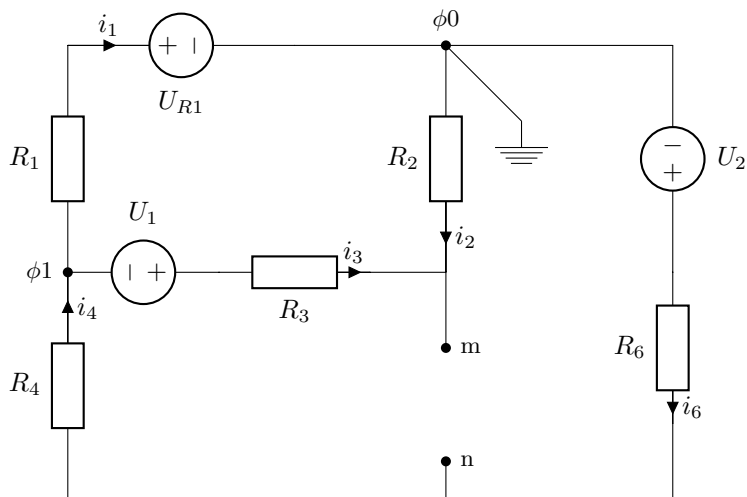
#### 1.3.2 Shēma $U_{mn}$ aprēķinam

**Shēma 7:** Shēma ar izslēgto  $R_5$  rezistoru



#### 1.3.3 Vienādojumu skaita noteikšana

Z - zari, m - mezgli,  $Z_s$  - Zari tikai ar sprieguma avotiem  $n = m - 1 - Z_s$   $n = 2 - 1 = 1$

$$\phi_1 \cdot (g_1 + g_{32} + g_{46}) = g_1 * U_x - g_{32} * U_1 + g_{46} * U_2$$

$I_n = 3e-3$ ;  $U_1=10$ ;  $U_2=17$ ;

$R_1=4e3$ ;  $R_2=2e3$ ;  $R_3=5e3$ ;  $R_4=3e3$ ;  $R_5=6e3$ ;  $R_6=1e3$ ;

$g_1=1/R_1$ ;  $g_2=1/R_2$ ;  $g_3=1/R_3$ ;  $g_4 = 1/R_4$ ;  $g_5=1/R_5$ ;  $g_6=1/R_6$ ;

$U_x = I_n * R_1$ ;

$g_{32}=1/(R_2+R_3)$ ;

$g_{46}=1/(R_4+R_6)$ ;

```

g = [g1+g32+g46];
I = [g1*Ux-g32*U1+g46*U2];

```

```

fi = g\I;

```

```


I4 = (-fi+U2)*g46;
I3 = (fi+U1)*g32;
fim = I3*R2;
fin = fi + I4*R4;
Umn = -fin + fim;

```

$$\phi_1 = 9.0556V$$

$$U_T = U_{mn} = \phi_n - \phi_m = -9.5695V$$


### 1.3.4 PSPICE

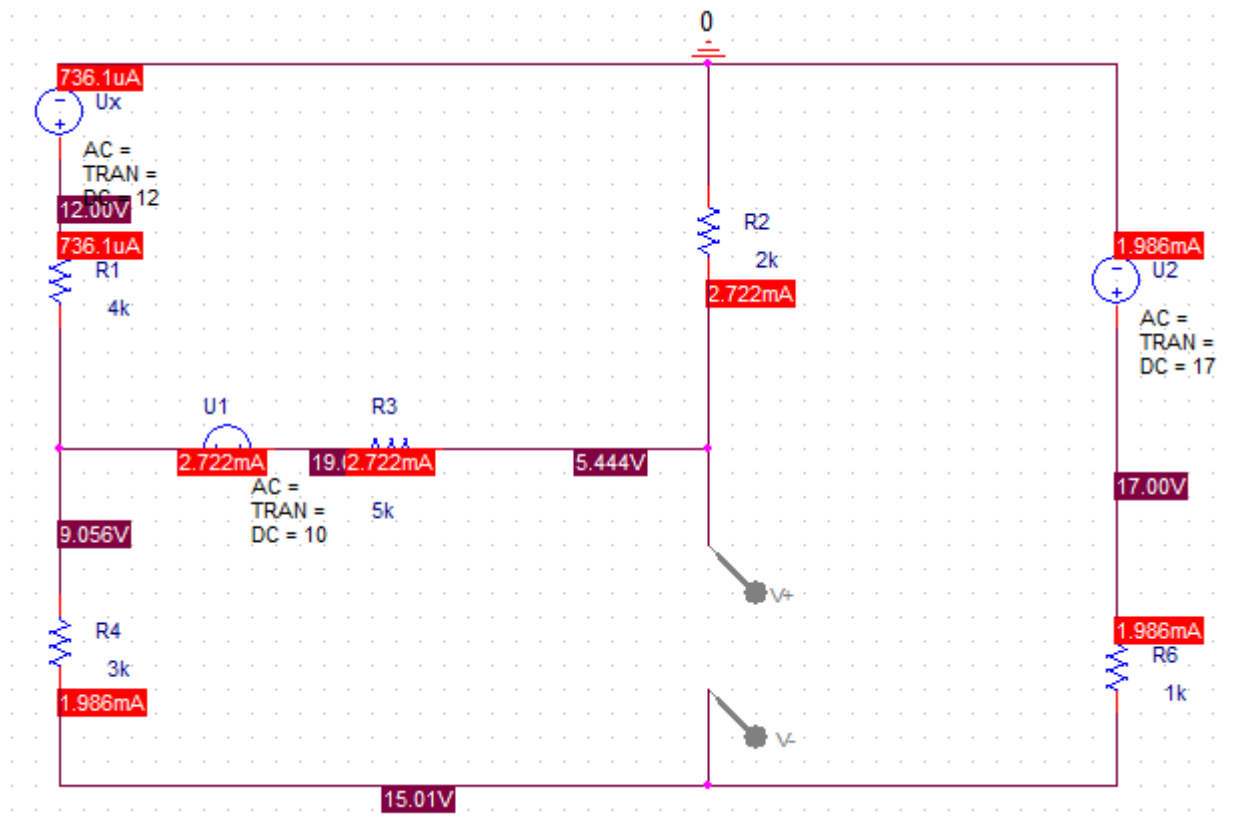


Shēma 8: P-Spice

### 1.3.5 Shēma $R_T$ aprēķinam

**Shēma 9:** Shēma ar izslēgto  $R_5$  rezistoru

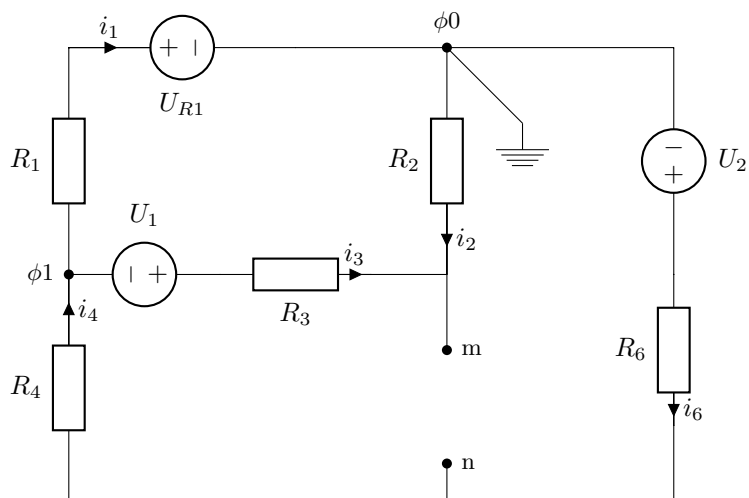

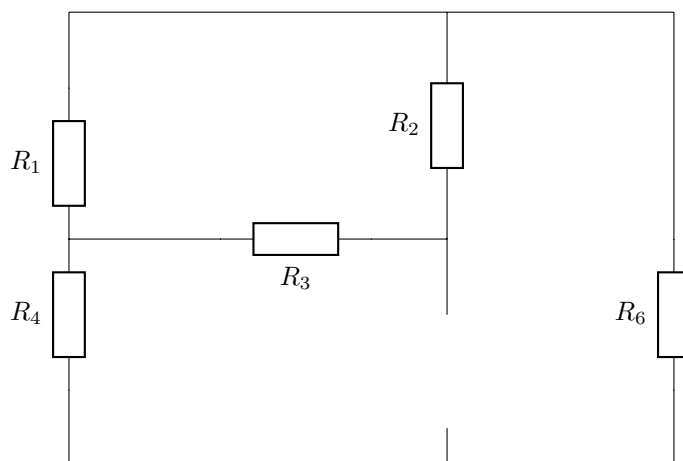**Shēma 10:** Shēma bez sprieguma avotiem



### 1.3.6 $R_T$ aprēķins

```
In = 3e-3; U1=10; U2=17;
R1=4e3; R2=2e3; R3=5e3; R4=3e3; R5=6e3; R6=1e3;
g1=1/R1; g2=1/R2; g3=1/R3; g4 = 1/R4; g5=1/R5; g6=1/R6;
Ux = In*R1;
g32=1/(R2+R3);
g46=1/(R4+R6);
```

```
g = [g1+g32+g46];
I = [g1*Ux-g32*U1+g46*U2];
```

```
fi = g\I;
```

```
I4 = (-fi+U2)*g46;
I3 = (fi+U1)*g32;
fim = I3*R2;
```

```

fin = fi + I4*R4;
Umn = -fin + fim;
R1p = R1*R3/(R1+R2+R3);
R2p = R1*R2/(R1+R2+R3);
R3p = R2*R3/(R1+R2+R3);
R14p = R1p+R4;
R26p = R2p+R6;
R46p = R14p*R26p/(R14p+R26p);
Req = R46p+R3p;
I5 = Umn/(R5+Req);

```

$$R_T = 2.1806 \cdot 10^3 \Omega$$


### 1.3.7 $I_5$ aprēķins

$$I_5 = \frac{U_T}{R_5 + R_T} = -1.1698 \cdot 10^{-3}$$

## 1.4 Zaru strāvas $I_5$ aprēķins izmantojot Nortona teorēmu


### 1.4.1 Ekvivalentā Nortona shēma

Shēma 11: Ekvivalenta shēma

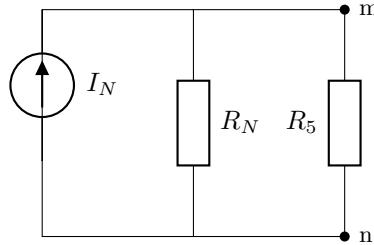
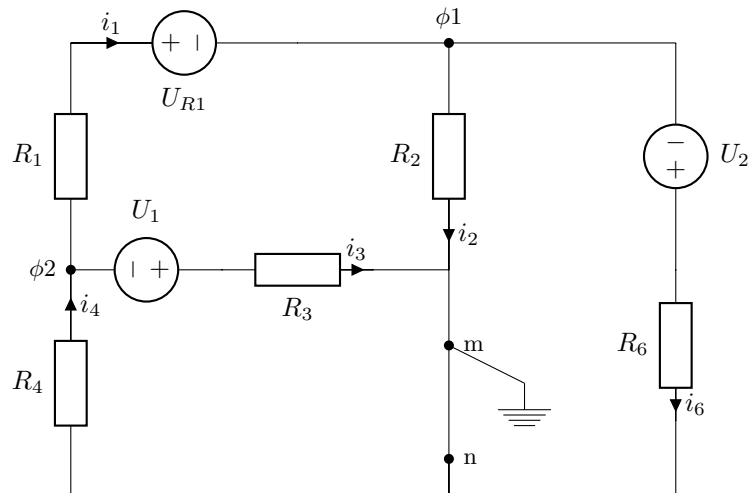
### 1.4.2 Shēma Nortona strāvas atrašanai

Shēma 12: Shēma ar izslēgto  $R_5$  rezistoru



### 1.4.3 Nortona strāvas atrašana

```
In = 3e-3; U1=10; U2=17;
R1=4e3; R2=2e3; R3=5e3; R4=3e3; R5=6e3; R6=1e3;
g1=1/R1; g2=1/R2; g3=1/R3; g4 = 1/R4; g5=1/R5; g6=1/R6;
Ux = In*R1;
```

```
g = [g1+g2+g6,-g1;-g1,g1+g3+g4];
```


```
I = [-g1*Ux-g6*U2;g1*Ux-g3*U1];
```

```
fi = g\I;
I3 = (fi(2) + U1)*g3;
I2 = fi(1)*g2;
In = I2+I3;
```

$$\phi_1 = -1.1783 \cdot 10^1 V$$

$$I_N = -4.3885 \cdot 10^{-3} A$$


#### 1.4.4 PSPICe

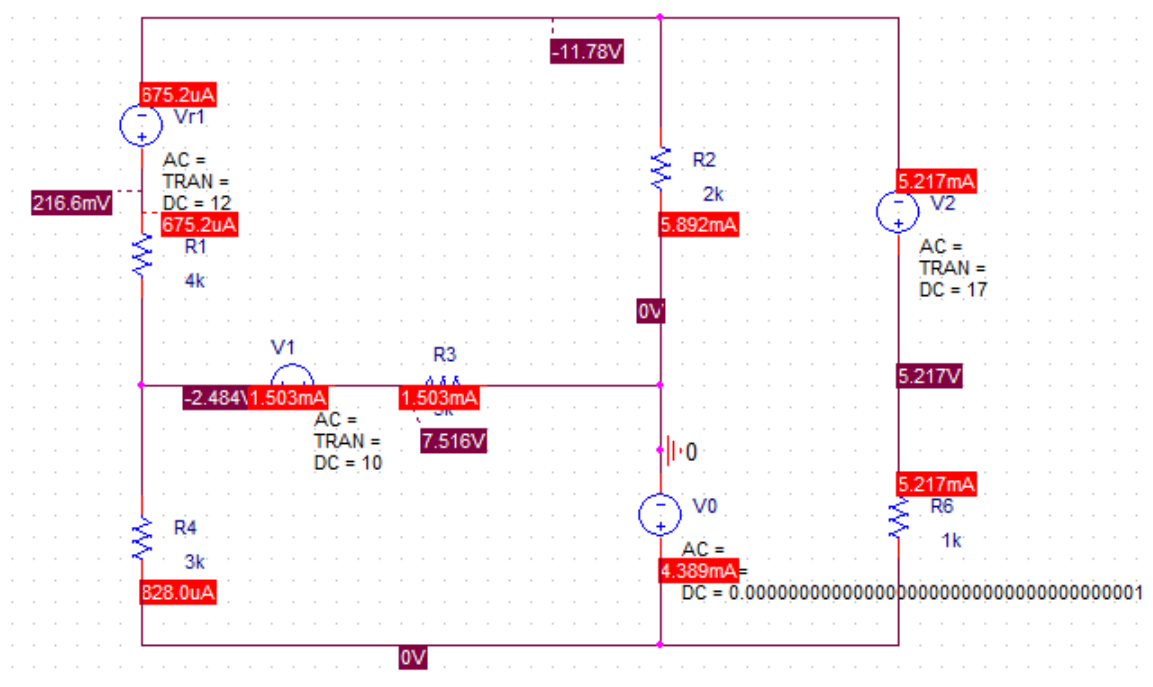

### Shēma 13: P-Spice


## 1.5 Zaru strāvu aprēķins izmantojot PSpice modelēšanu

### 1.5.1 PSpice shēmas

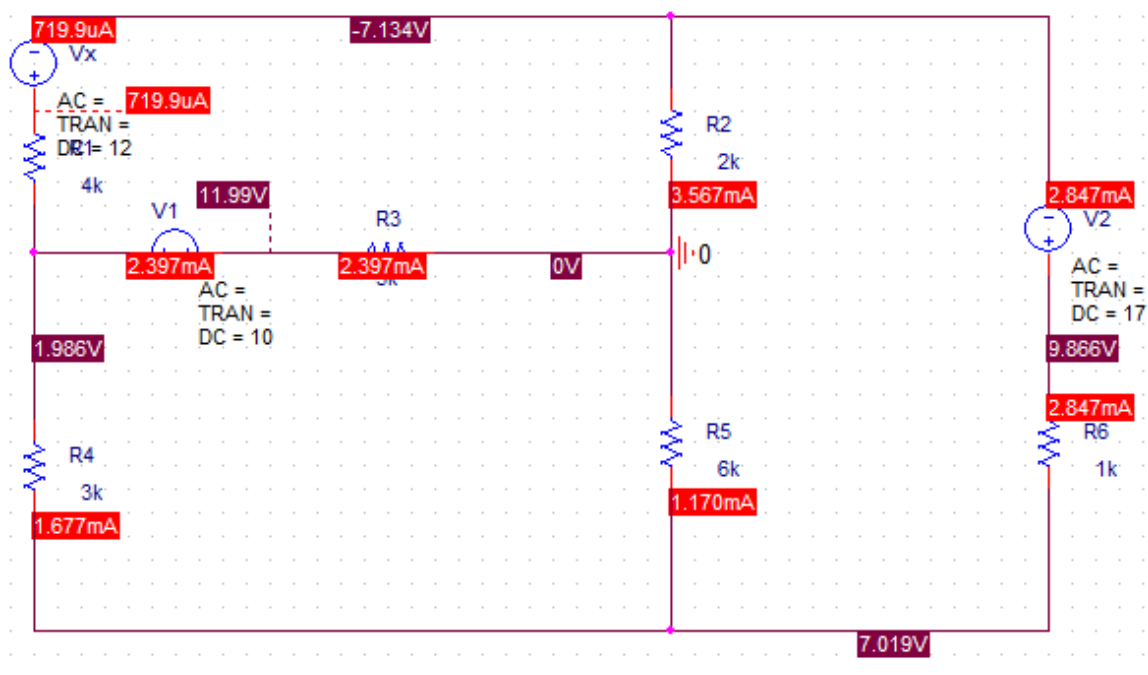


Shēma 14: P-Spice

### 1.5.2 Tevenena PSPICE shēmas

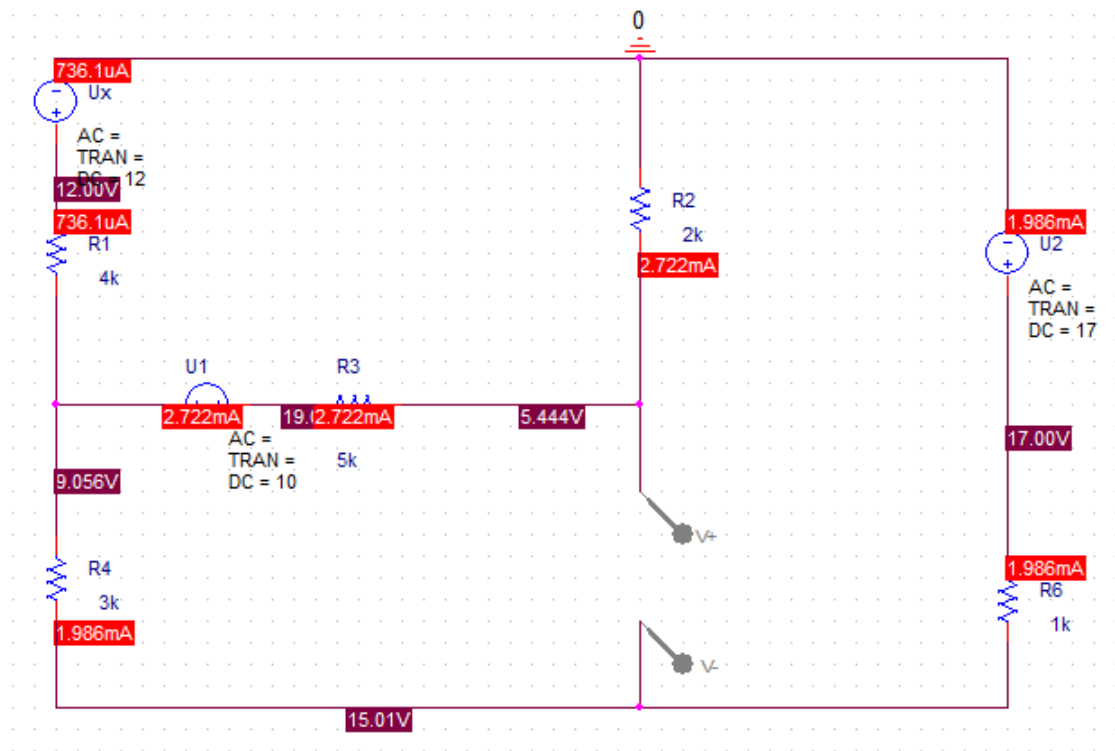

Shēma 15: P-Spice

### 1.5.3 Nortona PSPICE shēmas

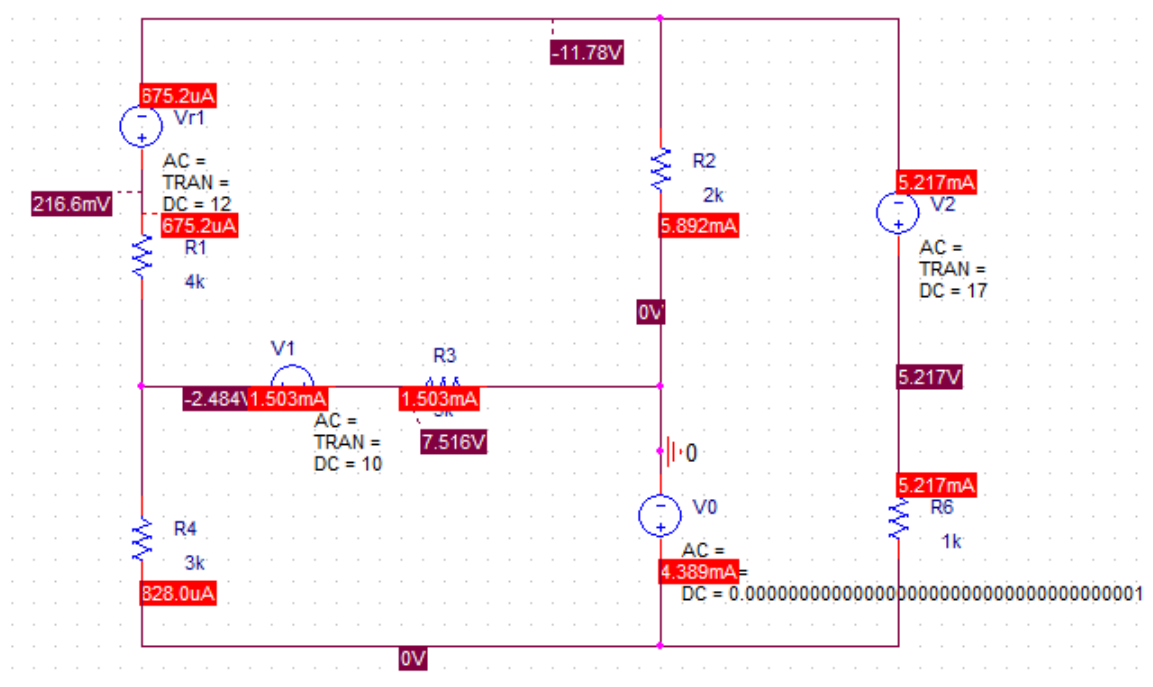

Shēma 16: P-Spice



## 1.6 Rezultātu apkopojums

$I, mA$	KSM $mA$	MSM $mA$	TT $mA$	NT $mA$	PSpice $mA$
$I_1$	$-7.1986 \cdot 10^{-1}$	$-7.1986 \cdot 10^{-1}$			
$I_2$	-3.5671	-3.5671			
$I_3$	2.3973	2.3973			
$I_4$	1.6774	1.6774			
$I_5$	-1.1698	-1.1698	-1.1698	-1.1698	(-) 1.170
$I_6$	2.8472	2.8472			

## 1.7 Ķēdes jaudas bilances aprēķins

$$\sum_{k=1}^2 E_k \cdot I_k - \sum_{i=1}^2 J_i \cdot U_i = \sum_{s=1}^6 I_s^2 \cdot R_s$$

$$I_1 \cdot UR1 + I_3 \cdot U_1 + I_6 \cdot U2 = I_1 \cdot R1 + I_2 \cdot R2 + I_3 \cdot R3 + I_4 \cdot R4 + I_5 \cdot R5 + I_6 \cdot R6$$


$$0.0637$$

## 2 uzdevums - Atkarīgos avotus saturošas ķēdes aprēķins

151RDB399

$$N - 9; M - 9$$

$$\text{Shēmas numurs} = 2 \cdot 9 + 9 = 27 - 20 = 7 \quad \text{Parametru komplekts} = 3 \cdot 9 + 9 = 36 - 30 = 6$$

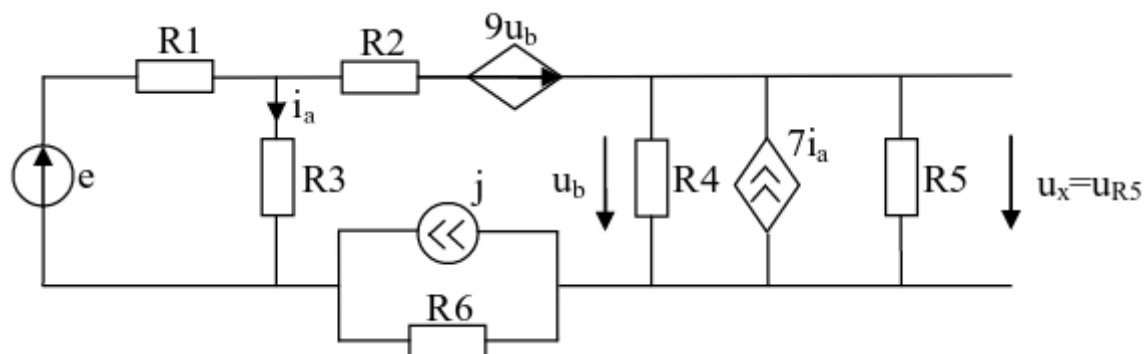


Shēma 17: P-Spice

Table 3: 6.variants

Nr.	$e, V$	$j, mA$	$R, k\Omega$					
			$R_1$	$R_2$	$R_3$	$R_4$	$R_5$	$R_6$
6	15	15	8	6	7	5	4	2

## 2.1 Konturstrāvu metode shēmām ar atkarīgajiem spriegumiem

Shēma 18: Ekvivalenta shēma

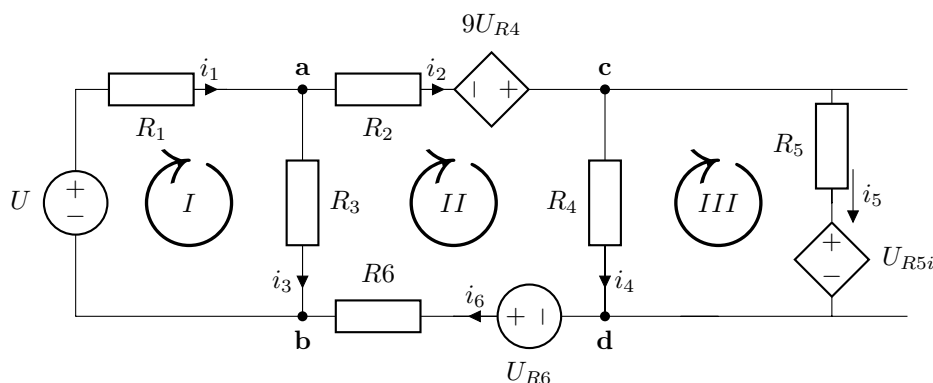

### 2.1.1 Vienādojumu skaits

Z - zari, m - mezgli,  $Z_s$  - Zari ar strāvas avotiem  $n = Z - (m - 1) - Z_s$   $n = 6 - (4 - 1) = 3$

$$I_{k1} \cdot (R1 + R3) + I_{k2} \cdot (-R3) = U$$

$$I_{k1} \cdot (-R3) + I_{k2} \cdot (R2 + R3 + R4 + R6 - 9 \cdot R4) + I_{k3} \cdot 8 \cdot R4 = U_{R6}$$

$$I_{k1} \cdot (7 \cdot R5) + I_{k2} \cdot (-R4 - 7 \cdot R5) + I_{k3} \cdot (R4 + R5) = 0$$

### 2.1.2 Matlab

R1=8e3; R2=6e3; R3=7e3; R4=5e3; R5=4e3; R6=2e3;

U = 15; UR6 = 30;

```
R = [R1+R3      -R3      0
      -R3      R2+R3+R4+R6-9*R4  8*R4
       7*R5     -R4-7*R5  R4+R5];
```

```
I = [U;UR6;0];
```

```
Ik = R\I;
```

```
I1 = Ik(1);
```

```
I2 = Ik(2);
```

```
I3 = Ik(1) - Ik(2);
```

```
I4 = Ik(2) - Ik(3);
```

```
I5 = Ik(3);
```

```
I6 = Ik(2);
```

### 2.1.3 Kontūrstrāvas

$$I_{k1} = 2.2489 \cdot 10^{-3} A$$

$$I_{k2} = 2.6762 \cdot 10^{-3} A$$

$$I_{k3} = 2.8162 \cdot 10^{-3} A$$

#### 2.1.4 Strāvas

$$I_1 = 2.2489 \cdot 10^{-3} A$$

$$I_2 = 2.6762 \cdot 10^{-3} A$$

$$I_3 = -4.2731 \cdot 10^{-4} A$$


$$I_4 = -1.3998 \cdot 10^{-4} A$$

$$I_5 = 2.8162 \cdot 10^{-3} A$$

$$I_6 = 2.6762 \cdot 10^{-3} A$$

## 2.2 Mezglu strāvu metode ķēdei ar atkarīgajiem avotiem

Shēma 19: Ekvivalenta shēma

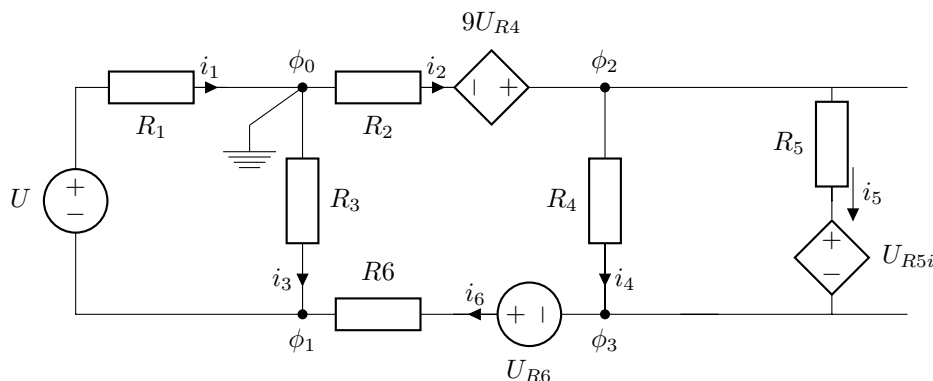

### 2.2.1 Vienādojumu skaits

Z - zari, m - mezgli,  $Z_s$  - Zari tikai ar sprieguma avotiem  $n = m - 1 - Z_s$   $n = 4 - 1 = 3$

$$\begin{aligned}\phi_1 \cdot (g_1 + g_3 + g_6) + 0 + \phi_3 \cdot (-g_6) &= -g_1 \cdot U + g_6 \cdot U_{R6} \\ \phi_1 \cdot (7 \cdot g_5 \cdot g_3) + \phi_2 \cdot (g_2 + g_5 + g_4 - 9 \cdot g_2) + \phi_3 \cdot (-g_4 - g_5 + 9 \cdot g_2) &= 0 \\ \phi_1 \cdot (-g_6 - 7 \cdot g_5 \cdot g_3) + \phi_2 \cdot (-g_4 - g_5) + \phi_3 \cdot (g_6 + g_4 + g_5) &= -g_6 \cdot U_{R6}\end{aligned}$$

### 2.2.2 Matlab

```
R1=8e3; R2=6e3; R3=7e3; R4=5e3; R5=4e3; R6=2e3;
U = 15; UR6 = 30;
g1=1/R1; g2=1/R2; g3=1/R3; g4=1/R4; g5=1/R5; g6=1/R6;
```

```
g = [g1+g3+g6      0      -g6
      7*g3      g2+g4+g5-9*g2  -g4-g5+9*g2
     -g6-7*g3    -g4-g5      g4+g6+g5];
I = [-g1*U+g6*UR6;0;-g6*UR6];
fi = g\I;
I1 = ( fi(1) + U )*g1;
I4 = ( fi(2) - fi(3) )*g4;
I2 = (-fi(2) + 9*I4*R4)*g2;
I3 = -fi(1)*g3;
I5 = (fi(2) - fi(3) - 7*I3*R5)*g5;
I6 = (fi(3) - fi(1) + UR6)*g6;
```

### 2.2.3 Potenciāls

$$\phi_1 = 2.9912V$$

$$\phi_2 = -2.2356V$$

$$\phi_3 = -2.1656V$$

#### 2.2.4 Strāvas

$$I_1 = 2.2489 \cdot 10^{-3} A$$


$$I_2 = 2.6762 \cdot 10^{-3} A$$

$$I_3 = -4.2731 \cdot 10^{-4} A$$

$$I_4 = -1.3998 \cdot 10^{-3} A$$

$$I_5 = 2.8162 \cdot 10^{-3} A$$

$$I_6 = 2.6762 \cdot 10^{-3} A$$

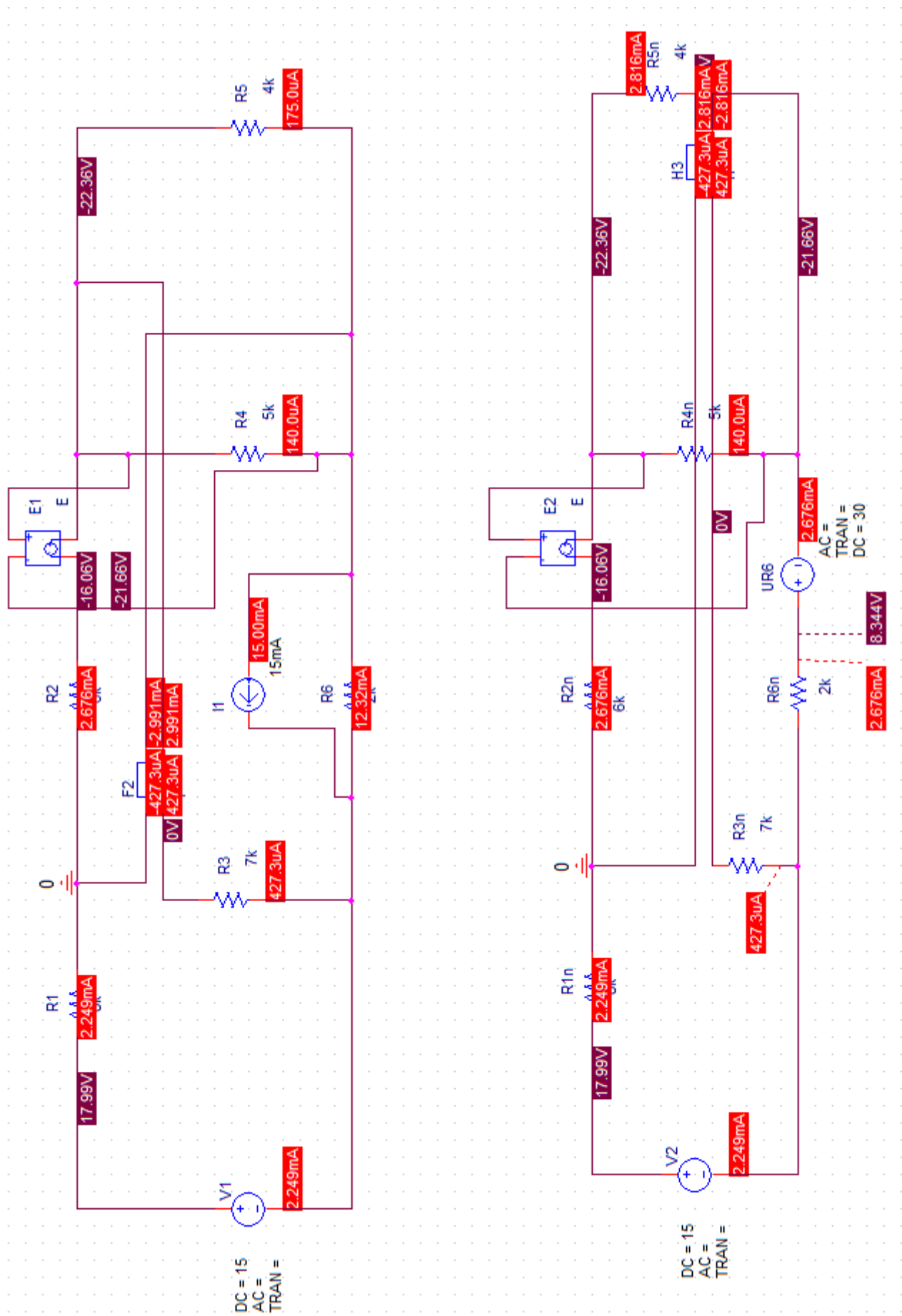

Shema 20: P-Spice

### 3 ķēdes aprēķins stacionārā maiņstrāvas režīmā

151RDB399

$$N - 9; M - 9$$

Shēmas numurs =  $2 \cdot 9 + 9 = 27$  Parametru komplekts =  $3 \cdot 9 + 9 = 36 - 30 = 6$

Shēma 21: 27 variants

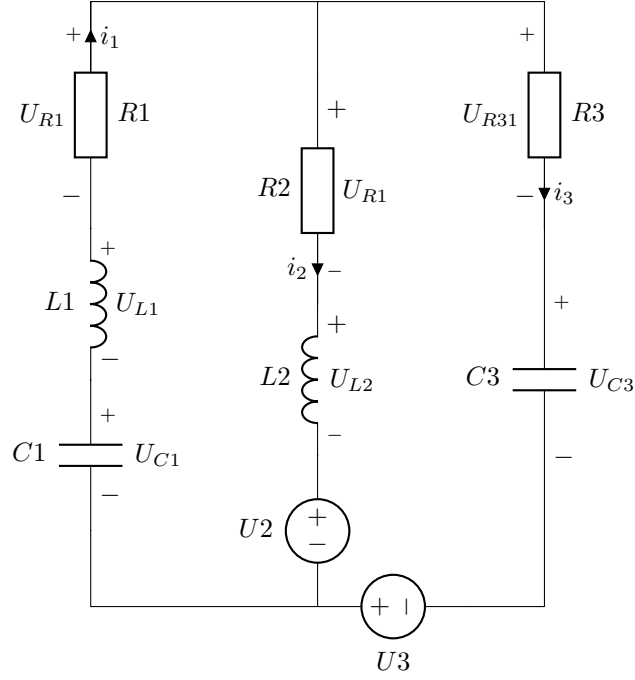


Table 4: 6.variants

Nr	$f, kHz$	$R, k\Omega$			$L, mH$			$C, nF$			$E_m, V$			$\Psi_e * \pi, rad$		
		$R_1$	$R_2$	$R_3$	$L_1$	$L_2$	$L_3$	$C_1$	$C_2$	$C_3$	$U_{m1}$	$U_{m2}$	$U_{m3}$	$\Psi_1$	$\Psi_2$	$\Psi_3$
6	100	0.5	0.3	0.2	0.8	1	1.2	1.5	2	1.6	15	12	11	0.3	-0.4	0.5

$$U_c = \frac{1}{C} \int_0^t i_C(t) dt$$

$$-i_1(t) + i_2(t) + I_3(t) = 0$$


$$i_1(t)R1 + L1 \frac{di_1(t)}{dt} + U_{C1} - i_2(t)R2 - L2 \frac{di_2(t)}{dt} = U2$$

$$i_3(t)R3 + U_{C3} - i_2(t)R2 - L2 \frac{di_2(t)}{dt} = U3$$



### 3.1 Aprēķins izmantojot kontūrstrāvu metodi

Shēma 22: Ekvivalenta shēma

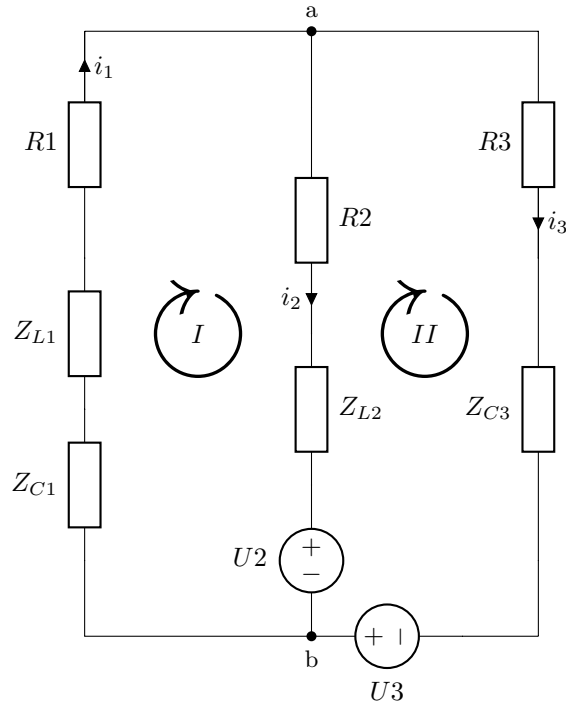

$$\begin{aligned}\omega &= 2\pi f = 100000 \cdot 2\pi = 10^5 \cdot 2\pi \\ U_2(t) &= 15 \cdot \cos(2\pi \cdot 10^5 + 0.3\pi) \\ U_3(t) &= 11 \cdot \cos(2\pi \cdot 10^5 + 0.5\pi) \\ Z_{L1} &= i \cdot \omega L1 = 1.6i\pi \cdot 10^2 \\ Z_{L2} &= i \cdot \omega L2 = 2i\pi \cdot 10^2 \\ Z_{C1} &= i \cdot \omega C1 = \frac{1}{3i\pi \cdot 10^{-4}} \\ Z_{C3} &= i \cdot \omega C1 = \frac{1}{3.2i\pi \cdot 10^{-4}}\end{aligned}$$

#### 3.1.1 Vienādojumu skaits

Z - zari, m - mezgli,  $Z_s$  - Zari ar strāvas avotiem  $n = Z - (m - 1) - Z_s$   $n = 3 - (2 - 1) = 2$

$$\begin{aligned}I_{k1} \cdot (Z_{C1} + Z_{L1} + R1 + R2 + Z_{L2}) - I_{k2} \cdot (R2 + Z_{L2}) &= -12e^{-0.4\pi i} \\ I_{k1} \cdot (Z_{L2} + Z_{C3} + R1 + R2) - I_{k2} \cdot (R2 + Z_{L2}) &= 12e^{j0.3\pi} + 11e^{j0.5\pi}\end{aligned}$$

#### 3.1.2 Matlab

```
R1=0.5e3; R2=0.3e3; R3=0.2e3; L1=0.8e-3; L2=1e-3; C1=1.5e-9; C3=1.6e-9;
omega=10^5*2*pi;
Zl1=L1*i*omega; Zl2=L2*i*omega;
Zc1=1/(C1*i*omega); Zc3=1/(C3*i*omega);
fa2 = -0.4*pi; fa3 = 0.5*pi;
U2=12*exp(i*fa2); U3=11*exp(i*fa3);

Z = [Zc1+Zl1+R1+R2+Zl2 -R2-Zl2
      Zl2+R2+R3+Zc3 -R2-Zl2];
U = [-U2;U2+U3];
```

```

Ik = Z\U;

I1 = Ik(1);
I2 = Ik(1) - Ik(2);
I3 = Ik(2);

UR1 = R1*I1;
UL1 = Zl1*I1;
UC1 = Zc1*I1;
UR2 = R2*I2;
UL2 = Zl2*I2;
UR3 = R3*I3;
UC3 = Zc3*I3;

Uv = [UR1 UR2 UR3 UL1 UL2 UC1 UC3];
modulis = abs(Uv);
faze = angle(Uv);

Iv = [I1 I2 I3];
modulisi = abs(Iv);
gradii = radtodeg(angle(Iv));

```

### 3.1.3 Kontūrstrāvas

$$I_{k1} = 0.010467 + 0.024193i = 2.6361 \cdot 10^{-2} / \underline{66.6043^\circ A}$$

$$I_{k2} = 0.017672 - 0.0080983i = 1.9439 \cdot 10^{-2} / \underline{-24.6198^\circ A}$$

### 3.1.4 Strāvas

$$I_1 = 0.010467 + 0.024193i = 2.6361 \cdot 10^{-2} / \underline{66.6043^\circ A}$$

$$I_2 = -0.0072048 + 0.032292i = 3.3086 \cdot 10^{-2} / \underline{102.5775^\circ A}$$

$$I_3 = 0.017672 - 0.0080983i = 1.9439 \cdot 10^{-2} / \underline{-24.6198^\circ A}$$

### 3.1.5 Kompleksie spriegumi

$$U_{R1} = 5.2337 + 12.0968i = 1.3181 \cdot 10^1 / \underline{66.6043^\circ V}$$

$$U_{R2} = -2.1614 + 9.6875i = 9.9257 / \underline{102.5775^\circ V}$$

$$U_{R3} = 3.5344 - 1.6197i = 3.8879 / \underline{-24.6198^\circ V}$$

$$U_{L1} = -12.1610 + 5.2614i = 1.3251 \cdot 10^1 / \underline{156.6043^\circ V}$$

$$U_{L2} = -20.2895 - 4.5269i = 2.0788 \cdot 10^1 / \underline{-167.4225^\circ V}$$

$$U_{C1} = 25.6701 - 11.1062i = 2.7970 \cdot 10^1 / \underline{-23.3957^\circ V}$$

$$U_{C3} = -8.0555 - 17.5788i = 1.9337 \cdot 10^1 / \underline{-114.6198^\circ V}$$

### 3.1.6 Momentānās strāvas

$$I_1 = 2.6361 \cdot 10^{-2} \cos(\omega + 1.1625) A$$

$$I_2 = 3.3086 \cdot 10^{-2} \cos(\omega + 1.7903) A$$

$$I_3 = 1.9439 \cdot 10^{-2} \cos(\omega - 42.9697) A$$

### 3.1.7 Momentānie spriegumi

$$\omega = 2\pi f = 100000 * 2\pi = 10^5 \cdot 2\pi$$

$$U_{R1}(t) = 13.1804 \cos(\omega + 1.1625), V$$

$$U_{R2}(t) = 9.9257 \cos(\omega + 1.7903), V$$

$$U_{R3}(t) = 3.8879 \cos(\omega - 0.4297), V$$

$$U_{L1}(t) = 13.2504 \cos(\omega + 2.7333), V$$

$$U_{L2}(t) = 20.7884 \cos(\omega - 2.9221), V$$

$$U_{C1}(t) = 27.9696 \cos(\omega - 0.4083), V$$


$$U_{C3}(t) = 19.3366 \cos(\omega - 2.0005), V$$

### 3.1.8 Avotu atdotās kompleksās jaudas


$$\dot{S}_2 = \frac{1}{2} \dot{E}_{m2} \dot{I}_{m2}^* = 1.7091 \cdot 10^{-1} W + 1.0099i \cdot 10^{-1} VAr$$

$$\dot{S}_3 = \frac{1}{2} \dot{E}_{m3} \dot{I}_{m3}^* = -4.4541 \cdot 10^{-2} W - 9.7197i \cdot 10^{-2} VAr$$

### 3.1.9 Fazoru grafika

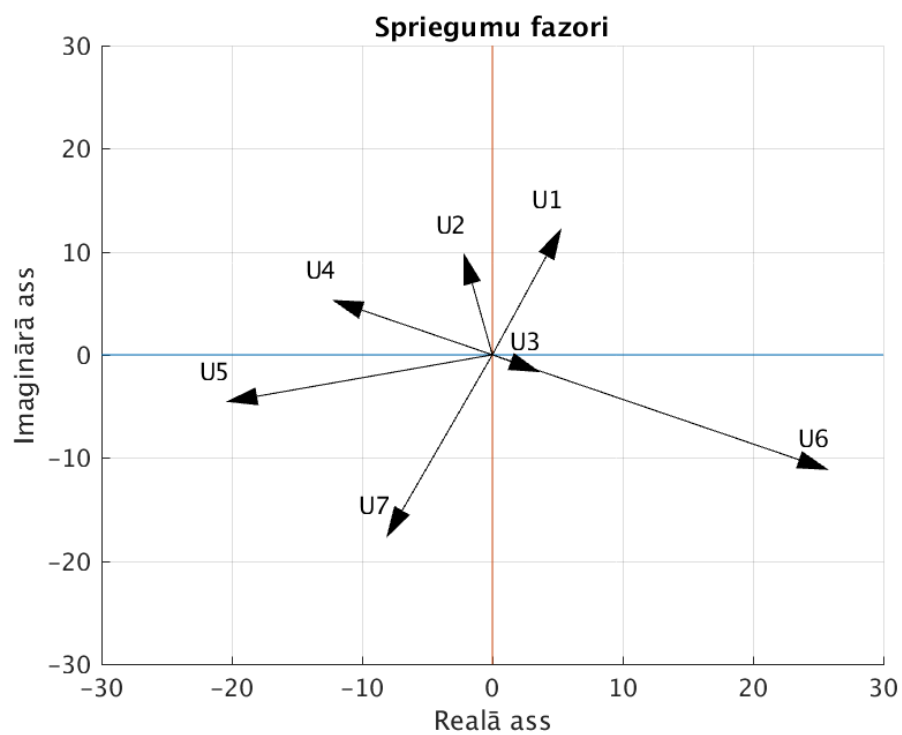

Shēma 23: P-Spice

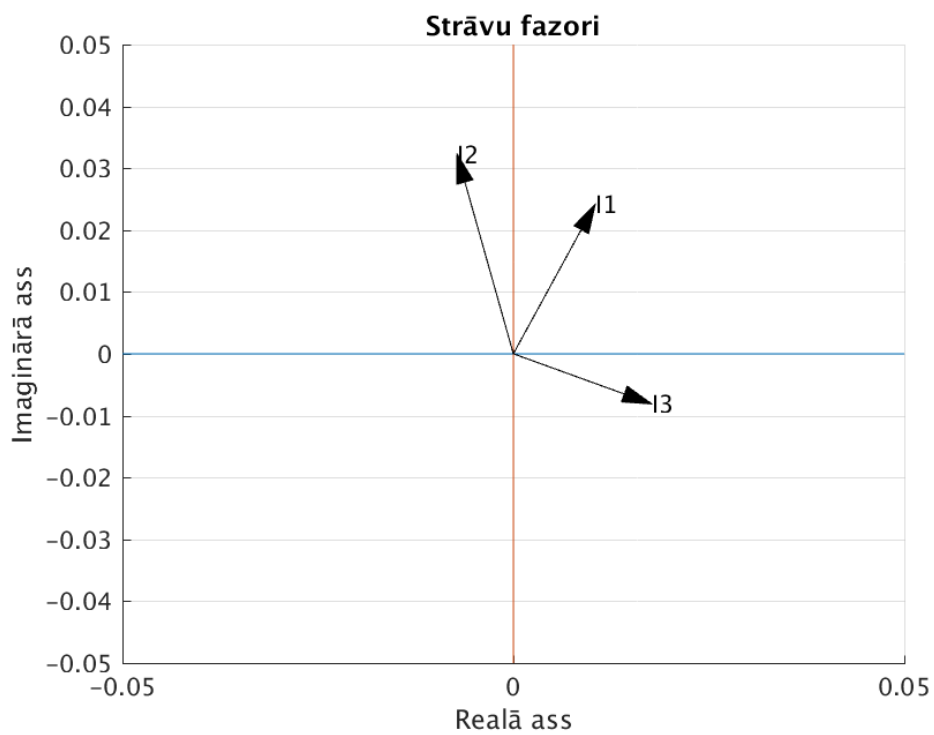

Shēma 24: P-Spice